

Q1.

a.  $\text{out} = \neg(A \& B) \mid (C \mid \neg(B \& C))$

A	B	C	out
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


b. On Logisim

c.  $\text{out1} = \neg A \neg B C + \neg A B \neg C + \neg A B C + A \neg B C + A B \neg C$   
 $\text{out2} = \neg A B \neg C + A B \neg C$

d. On Logisim

Q2. On Logisim.

Q3.

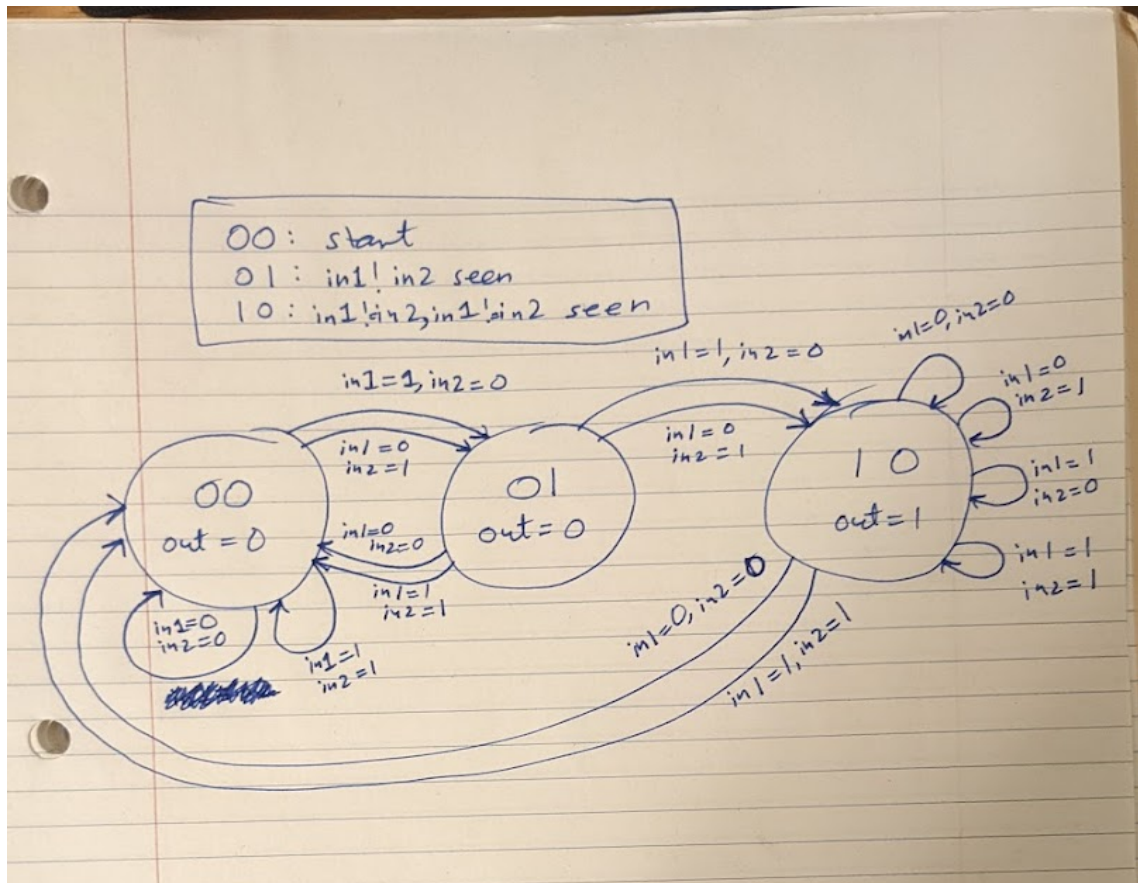

a.

b.

Q1	Q0	out	in1	in2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	anything	anything	1	0

States:

00: start

01: in1 != in2 seen

10: in1 != in2, in1 != in2 seen

c.  $out = Q1 \cdot !Q0$   
 $D1 = !Q1 \cdot Q0 \cdot !in1 \cdot in2 + !Q1 \cdot Q0 \cdot in1 \cdot !in2 + Q1 \cdot !Q0$   
 $D0 = !Q1 \cdot !Q0 \cdot !in1 \cdot in2 + !Q1 \cdot !Q0 \cdot in1 \cdot !in2$

Circuit made in Logisim.